

Section # 2069Name (PRINT): Bennett, Roger  
(LAST NAME) (First Name)

Equations and the law leading to the equations must be clearly written.


2.1 Find  $V_0$  in the circuit in the following figure (5 points):

$$2I_x + 4I_x + 12I_x + 12 + 12I_x = 0 \quad V_0 = 1.6 - (-5.6)$$


$$30I_x = -12 \Rightarrow I_x = -\frac{2}{5}A \quad = 7.2V$$

$$-(-\frac{2}{5} \cdot 4) - (-\frac{2}{5} \cdot 12)(-12V + (\frac{2}{5} \cdot 12) - 2(-\frac{2}{5})) =$$


$$1.6 + 4.8 = 6.4 \quad -6.4 = 0$$

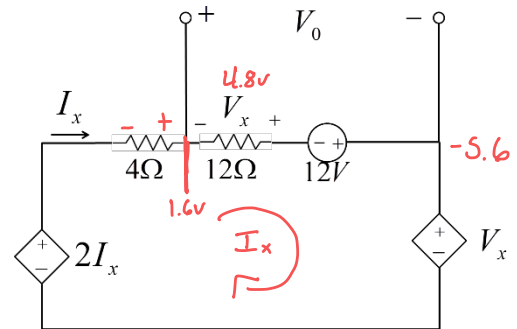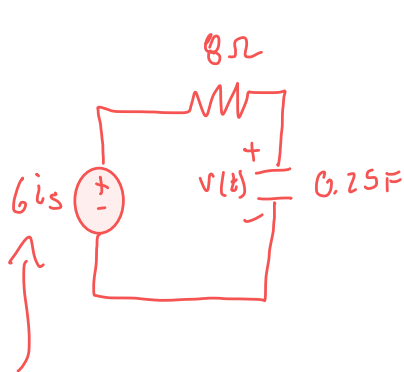2.2 For the circuit shown, given  $i_s(t) = 5u(t - 10)$  Amps (i.e., a current of 5A is applied at  $t=10$  second. Find  $v(t)$  then plot  $v(t)$ . (3 points for  $v(t)$ , and 2 points for the plot)

(Note: you may find that using source transformation is convenient for solving this problem. However, you can also solve this problem by the hard way of applying KCL/KVL).



$$\tau = \frac{1}{4} \cdot 8 = 2$$

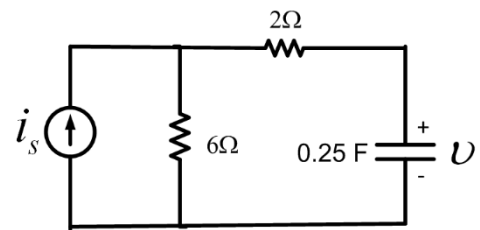

$$v(t) = 30 \left[ 1 - \exp\left(-\frac{t-10}{2}\right) \right] \cdot u(t-10)$$

$$V_0 = 30V$$

$$\frac{30V}{8\Omega} = 3.75A$$

